

Circuitos Lógicos e Organização de Computadores

Capítulo 7 – Flip-Flops e Circuitos Seqüenciais

Ricardo Pannain


pannain@unicamp.br

Circuito Seqüenciais


Circuito combinacional → saídas dependem apenas das entradas

Circuito sequencial → saídas dependem das entradas e do comportamento anterior do circuito


Exemplo - Controle de Sistema de Alarme

 


Elemento de memória simples

 


Elemento de memória com portas NOR

 


Elemento de memória controlado

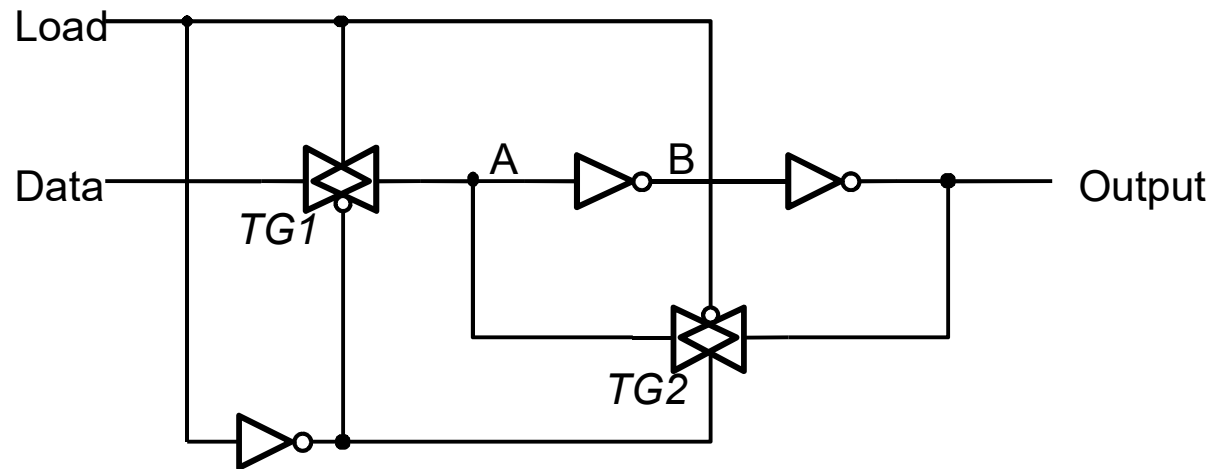


Elemento de memória simples

 

Elemento de memória com portas NOR

 


Elemento de memória controlado

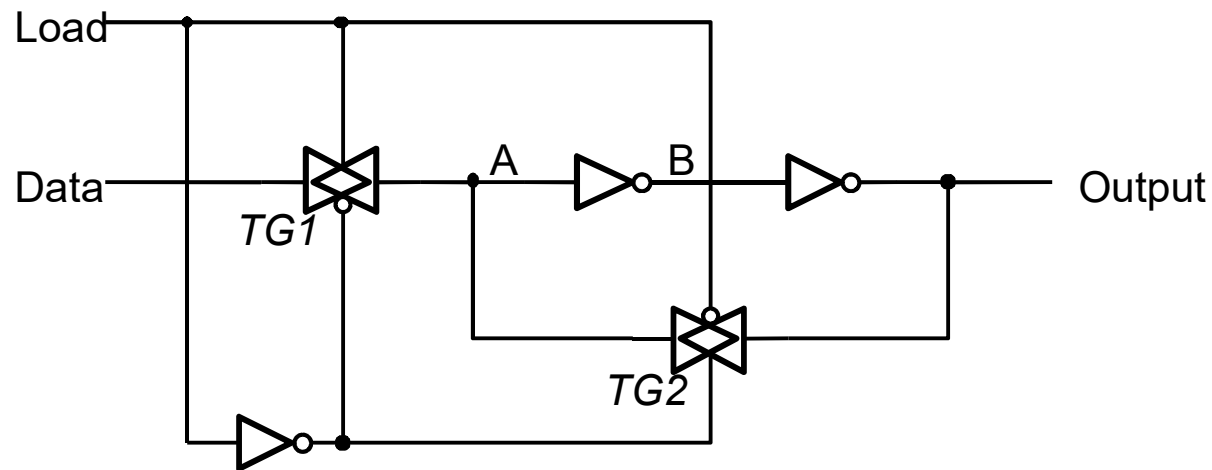

SET	RESET	Q
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Latch construído com portas NOR

 


(a) Circuito

Tabela Verdade ??????

Diagrama de tempo ?????


Latch construído com portas NOR

 

(a) Circuito


S	R	Q_a	Q_b	
0	0	0/1	1/0	(sem alteração)
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	

(b) Tabela Verdade

 

(c) Diagrama de Tempo

Latch SR com clock (gated)

 


(a) Circuito

Tabela Verdade ??????

Diagrama de tempo ?????


Latch SR com clock (gated)

 


(a) Circuito

Clk	S	R	$Q(t+1)$
0	x	x	$Q(t)$ (sem alteração)
1	0	0	$Q(t)$ (sem alteração)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	x

(b) Tabela Verdade

 


(c) Timing diagram

 


(d) Símbolo Gráfico

Latch SR Gated SR com portas NAND

 

Latch D Gated

 


(a) Circuito

Tabela Verdade ??????

Diagrama de tempo ?????

Latch D Gated

 


(a) Circuito

CLK	D	Q _{t+1}
0	x	Q _t
1	0	0
1	1	1

Tabela Verdade ??????

Diagrama de tempo ??????


Latch D Gated

 


(a) Circuito

Clk	D	$Q(t+1)$
0	x	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1

(b) Tabela Verdade

 


(c) Símbolo Gráfico

 

(d) Diagrama de Tempo


Flip-Flop D Master-slave

 


(a) Circuito

Diagrama de tempo e o
comportamento?????


Flip-Flop D Master-slave

 

(a) Circuito

 

(b) Diagrama de tempo

 


(c) Símbolo Gráfico

CLK = 1 master armazena
e slave não muda
CLK = 0 master não muda
e slave armazena

Sensível à borda de descida


Flip-Flop D sensível à borda de subida

 


(a) Circuito

Funcionamento?????

Flip-Flop D sensível à borda de subida

 

(a) Circuito

 

(b) Símbolo Gráfico

$\text{Clk} = 0 \rightarrow P1 = P2 = 1$

$P3 = D$


$P4 = D$

$\text{Clk} = 1 \rightarrow P3 \text{ e } P4 \text{ são transmitidos através de 2 e 3}$


$\rightarrow P1 = \overline{D} \text{ e } P2 = D \rightarrow Q = D \text{ e } \overline{Q} = \overline{D}$

Obs - P4 e P3 DEVEM ESTAR ESTÁVEIS QUANDO CLK MUDA PARA 1

Temporização

 


(b) Timing diagram

 

 
(a) D flip-flop with asynchronous clear

- Setup time (T_{su}) \rightarrow tempo mínimo que D deve estar estável antes da subida do clock
- Hold time (T_h) \rightarrow tempo mínimo que D deve ser mantido estável após a subida do clock
- T_{cQ} : tempo até a saída Q mudar depois de uma borda de subida

Comparação de Flip-Flops D sensíveis a nível e sensíveis a borda




(a) Circuito

 


 (b) Diagrama de Tempo

Comparação de Flip-Flops D sensíveis a nível e sensíveis a borda




(a) Circuito

 


 (b) Diagrama de Tempo

Flip-Flop Master-slave tipo D com *Clear* e *Preset*




(a) Circuito

 


 (b) Símbolo Gráfico

Flip-Flop D sensível à borda de subida com *Clear* e *Preset*




(a) Circuito

 


(b) Símbolo Gráfico

Flip-Flop D com reset síncrono

 

Flip-Flop tipo T (toogle)

 


(a) Circuito

Tabela Verdade ??????

Diagrama de tempo ?????


Flip-Flop tipo T (toogle)

 


(a) Circuito

T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\bar{Q}(t)$

(b) Tabela Verdade

 

(c) Símbolo Gráfico

 

(d) Diagrama de tempo

Flip-Flop JK


 


Tabela Verdade ??????

Diagrama de tempo ??????

Flip-Flop JK

 

(a) Circuito


NA SUBIDA DO CLOCK

Tabela Verdade ??????

Diagrama de tempo ??????

J	K	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'_t

Flip-Flop JK

 

$$D = J \bar{Q} + \bar{K} Q$$


J e K → entradas
De controle

FFs SR e T juntos

(a) Circuito

J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$


(b) Tabela Verdade

 

 (c) Símbolo Gráfico

Registrador de deslocamento com entrada e saída serial

Registrador é um conjunto de n Flip-Flops




(a) Circuito

Funcionamento tempo ?????

In = 1011

Registrador de deslocamento com entrada e saída serial

 Registrador é um conjunto de n Flip-Flops



(a) Circuito

Funcionamento tempo ?????

1011

t_0 in = 1 \rightarrow $q_1 = 1$

t_1 in = 0 \rightarrow $q_1 = 0$ $q_2 = 1$


t_2 in = 1 \rightarrow $q_1 = 1$ $q_2 = 0$ e $q_3 = 1$

t_3 in = 1 \rightarrow $q_1 = 1$ $q_2 = 1$ $q_3 = 0$ $q_4 = 1$



Registrador de deslocamento com entrada e saída serial

 Registrador é um conjunto de n Flip-Flops




(a) Circuito


	In	Q_1	Q_2	Q_3	$Q_4 = \text{Out}$
t_0	1	0	0	0	0
t_1	0	1	0	0	0
t_2	1	0	1	0	0
t_3	1	1	0	1	0
t_4	1	1	1	0	1
t_5	0	1	1	1	0
t_6	0	0	1	1	1
t_7	0	0	0	1	1

(b) Exemplo de uma seqüência


O que seria este circuito ?????????

 

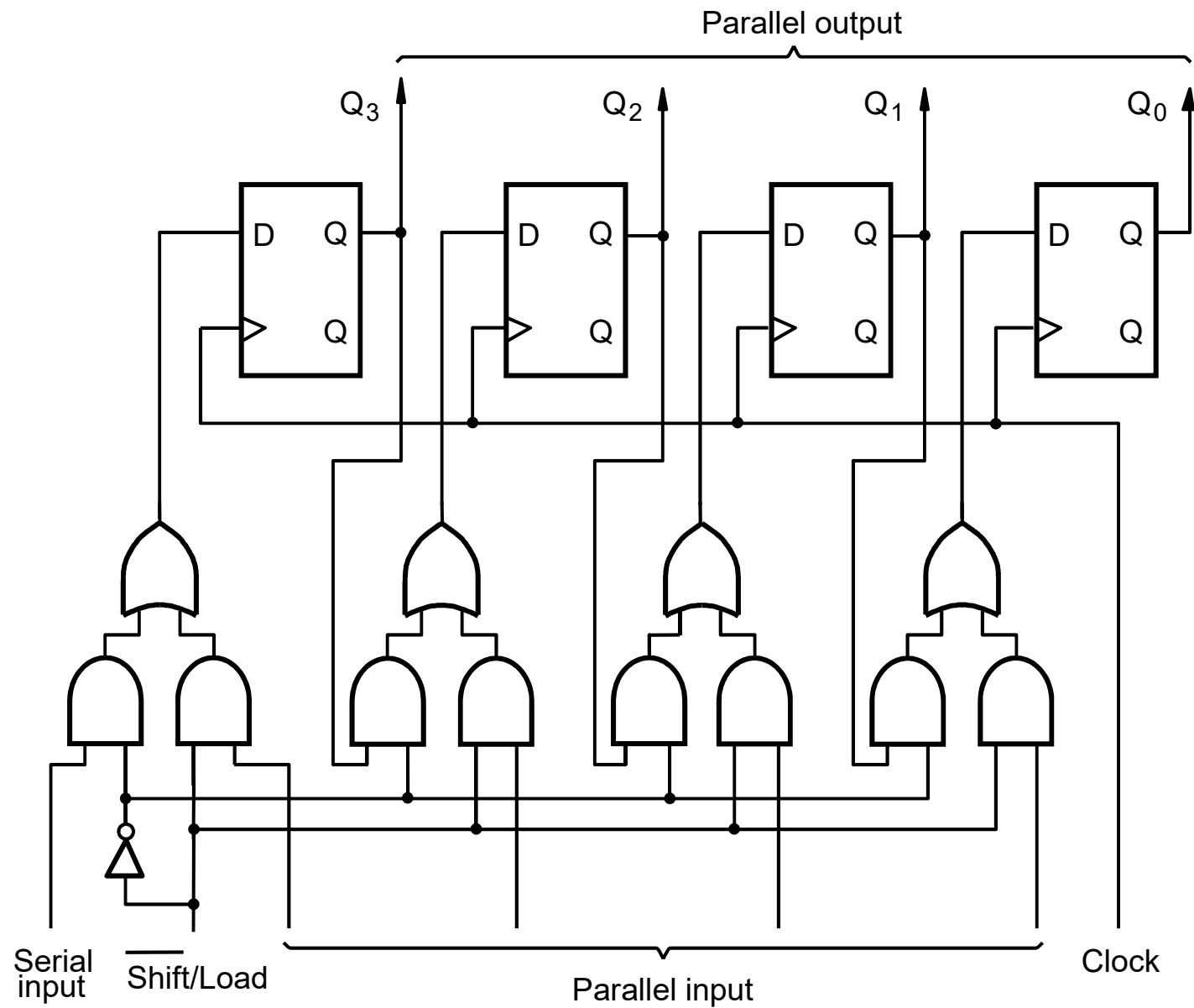Registrador de deslocamento com entrada paralela e serial e saída paralela




Que circuito é este ?????????

 

(a) Circuito

Funcionamento tempo ?????

Que circuito é este ?????????

 

(a) Circuito


Funcionamento tempo ?????

CLOCK	Q0	Q1	Q2	Q'0	Q'1	Q'2
	0	0	0	1	1	1
t0	1	0	0	0	1	1
t1	0	1	0	1	0	1
t2	1	1	0	0	0	1
t3	0	0	1	1	1	0
t4	1	0	1	0	1	0


.....

Contadores

Contador assíncrono de 3 bits crescente

 


(a) Circuito

 

(b) Diagrama de tempo

Que circuito é este ??????????

 


(a) Circuit

Funcionamento tempo ?????


CLOCK	Q0	Q1	Q2
	0	0	0
t0	1	1	1
t1	0	1	1
t2	1	0	1
t3	0	0	1
t4			

.....

 Contador assíncronos de 3 bits decrescente



(a) Circuit

 

(b) Timing diagram


Contador síncrono crescente de n bits

Clock cycle	Q ₂	Q ₁	Q ₀	
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	Q ₁ muda
3	0	1	1	Q ₂ muda
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	
8	0	0	0	


$T_0 = 1$
 $T_1 = Q_0$
 $T_2 = Q_0 Q_1$
 $T_3 = Q_0 Q_1 Q_2$
 $T_n = Q_0 Q_1 \dots Q_{n-1}$

Projetar um somador crescente de 4 bits

 Contador síncrono de quatro-bits crescente




(a) Circuito

 


(b) Diagrama de tempo

Inclusão de sinais de enable e clear

 


Sinais de enable e clear síncronos ou assíncronos ?


Que circuito é este
??????????

 


Contador síncrono de 4 bits
com FF D

 



Que circuito é este
 ??????????

 

 Contador síncrono de 4 bits
com entrada paralela



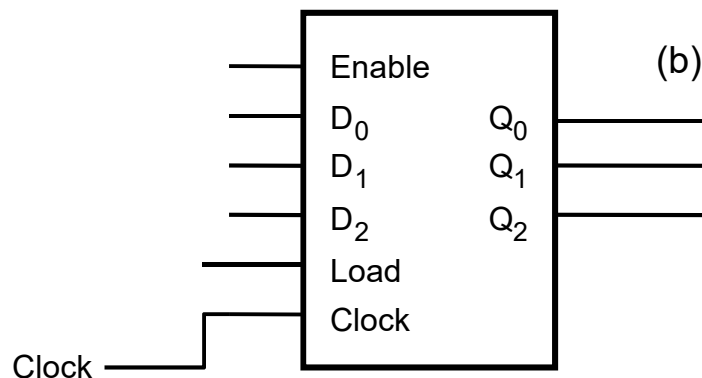 Projetar contador crescente modulo-6 com reset síncrono utilizando o contador de entrada paralela de 3 bits




(a) Circuito

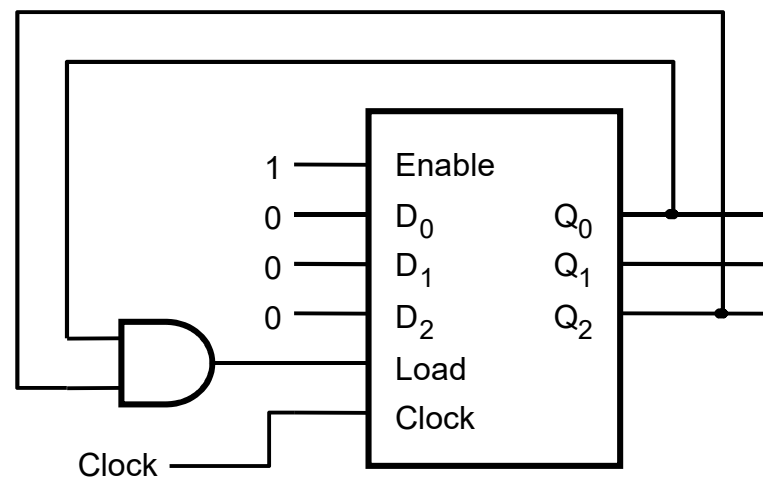
(b) Diagrama de tempo

O que fazer ????? $\phi\gamma\phi\gamma\phi\gamma\phi$

Contador crescente modulo-6 com reset síncrono




(a) Circuito

 


(b) Diagrama de tempo

Contador modulo-6 com reset assíncrono

 

(a) Circuito

 


(b) Diagrama de tempo


Projetar um contador BCD de 2 dígitos

O que fazer ????? O θυε φαζερ ?????

Contador BCD de 1 dígito

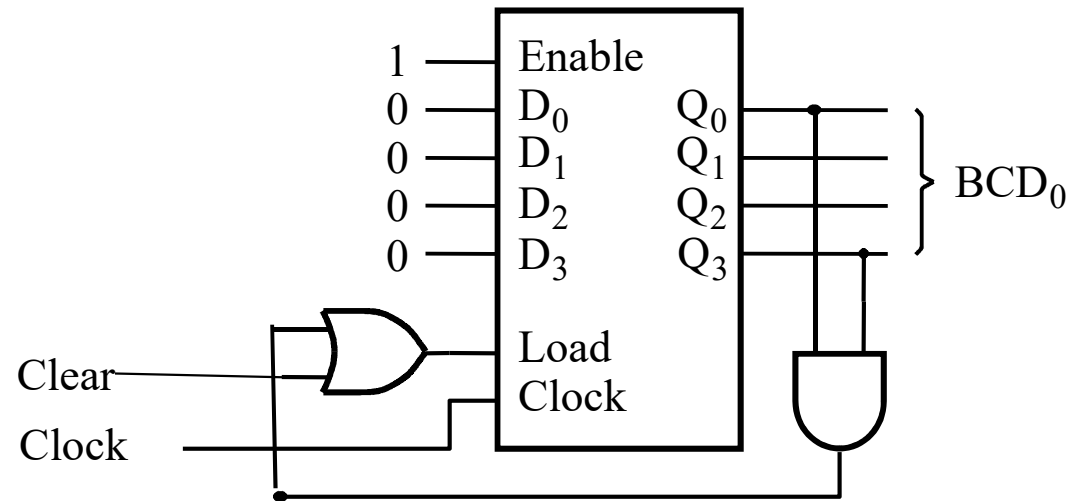

Contador BCD de 2 dígitos

 

Código para um latch D com clock

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY latch IS
    PORT ( D, Clk : IN    STD_LOGIC ;
           Q      : OUT   STD_LOGIC);
END latch ;

ARCHITECTURE Behavior OF latch IS
BEGIN
    PROCESS (D, Clk )
    BEGIN
        IF Clk = '1' THEN
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

Código para um FF D sensível a borda de subida

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop IS
    PORT ( D, Clock : IN    STD_LOGIC ;
          Q          : OUT  STD_LOGIC) ;
END flipflop ;

ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS
BEGIN
    PROCESS (Clock )
    BEGIN
        IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

Código para um FF D sensível a borda de subida – WAIT...UNTIL

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY flipflop IS
    PORT ( D, Clock : IN      STD_LOGIC ;
          Q          : OUT    STD_LOGIC ) ;
END flipflop ;

ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        Q <= D ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

Código para um FF D sensível a borda de subida reset assíncrono

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop IS
    PORT ( D, Resetn, Clock : IN      STD_LOGIC ;
          Q                 : OUT    STD_LOGIC) ;
END flipflop ;

ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS
BEGIN
    PROCESS ( Resetn, Clock )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Q <= '0' ;
        ELSIF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

Código para um FF D sensível a borda de subida reset síncrono

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop IS
    PORT ( D, Resetn, Clock : IN      STD_LOGIC ;
          Q                  : OUT    STD_LOGIC);
END flipflop ;

ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        IF Resetn = '0' THEN
            Q <= '0' ;
        ELSE
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

Código para um registrador de 8 bits com clear assíncrono

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY reg8 IS
    PORT ( D           : IN    STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) ;
          Resetn, Clock : IN    STD_LOGIC ;
          Q             : OUT   STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) ) ;
END reg8 ;

ARCHITECTURE Behavior OF reg8 IS
BEGIN
    PROCESS ( Resetn, Clock )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Q <= "00000000" ;
        ELSIF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```


Código para um registrador de n bits com clear assíncrono

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY regn IS
    GENERIC ( N : INTEGER := 16 ) ;
    PORT ( D          : IN      STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ;
          Resetn, Clock : IN      STD_LOGIC ;
          Q            : OUT     STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ) ;
END regn ;

ARCHITECTURE Behavior OF regn IS
BEGIN
    PROCESS ( Resetn, Clock )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Q <= (OTHERS => '0') ;
        ELSIF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

Código para um FF D com um MUX 2:1 na entrada D

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY muxdff IS
    PORT ( D0, D1, Sel, Clock : IN      STD_LOGIC ;
           Q                  : OUT    STD_LOGIC ) ;
END muxdff ;

ARCHITECTURE Behavior OF muxdff IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        IF Sel = '0' THEN
            Q <= D0 ;
        ELSE
            Q <= D1 ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

Código hierárquico para um registrador de deslocamento de 4 bits

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY shift4 IS
    PORT ( R          : IN          STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
           L, w, Clock : IN          STD_LOGIC ;
           Q          : BUFFER      STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ) ;
END shift4 ;

ARCHITECTURE Structure OF shift4 IS
    COMPONENT muxdff
        PORT ( D0, D1, Sel, Clock : IN      STD_LOGIC ;
              Q                  : OUT      STD_LOGIC ) ;
    END COMPONENT ;
BEGIN
    Stage3: muxdff PORT MAP ( w, R(3), L, Clock, Q(3) ) ;
    Stage2: muxdff PORT MAP ( Q(3), R(2), L, Clock, Q(2) ) ;
    Stage1: muxdff PORT MAP ( Q(2), R(1), L, Clock, Q(1) ) ;
    Stage0: muxdff PORT MAP ( Q(1), R(0), L, Clock, Q(0) ) ;
END Structure ;
```

Código alternativo para um registrador de deslocamento de 4 bits

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY shift4 IS
    PORT (    R          : IN          STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
            Clock       : IN          STD_LOGIC ;
            L, w        : IN          STD_LOGIC ;
            Q           : BUFFER      STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ) ;
END shift4 ;

ARCHITECTURE Behavior OF shift4 IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        IF L = '1' THEN
            Q <= R ;
        ELSE
            Q(0) <= Q(1) ;
            Q(1) <= Q(2);
            Q(2) <= Q(3) ;
            Q(3) <= w ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

Código para um registrador de deslocamento (esquerda para a direita) de n bits

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY shiftn IS
    GENERIC ( N : INTEGER := 8 ) ;
    PORT (    R          : IN          STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ;
            Clock       : IN          STD_LOGIC ;
            L, w        : IN          STD_LOGIC ;
            Q           : BUFFER      STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ) ;
END shiftn ;
ARCHITECTURE Behavior OF shiftn IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        IF L = '1' THEN
            Q <= R ;
        ELSE
            Genbits: FOR i IN 0 TO N-2 LOOP
                Q(i) <= Q(i+1) ;
            END LOOP ;
            Q(N-1) <= w ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

Código para um contador crescente de 4 bits

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
ENTITY upcount IS
    PORT (    Clock, Resetn, E    : IN    STD_LOGIC ;
            Q                        : OUT  STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0)) ;
END upcount ;

ARCHITECTURE Behavior OF upcount IS
    SIGNAL Count : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0) ;
BEGIN
    PROCESS ( Clock, Resetn )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Count <= "0000" ;
        ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
            IF E = '1' THEN
                Count <= Count + 1 ;
            ELSE
                Count <= Count ;
            END IF ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
    Q <= Count ;
END Behavior ;
```


Contador de 4 bits com carga paralela, usando sinais INTEGER

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;


ENTITY upcount IS
    PORT (    R            : IN            INTEGER RANGE 0 TO 15 ;
            Clock, Resetn, L : IN            STD_LOGIC ;
            Q              : BUFFER        INTEGER RANGE 0 TO 15 ) ;
END upcount ;

ARCHITECTURE Behavior OF upcount IS
BEGIN
    PROCESS ( Clock, Resetn )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Q <= 0 ;
        ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
            IF L = '1' THEN
                Q <= R ;
            ELSE
                Q <= Q + 1 ;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
END Behavior;
```


Sistema digital com k registradores

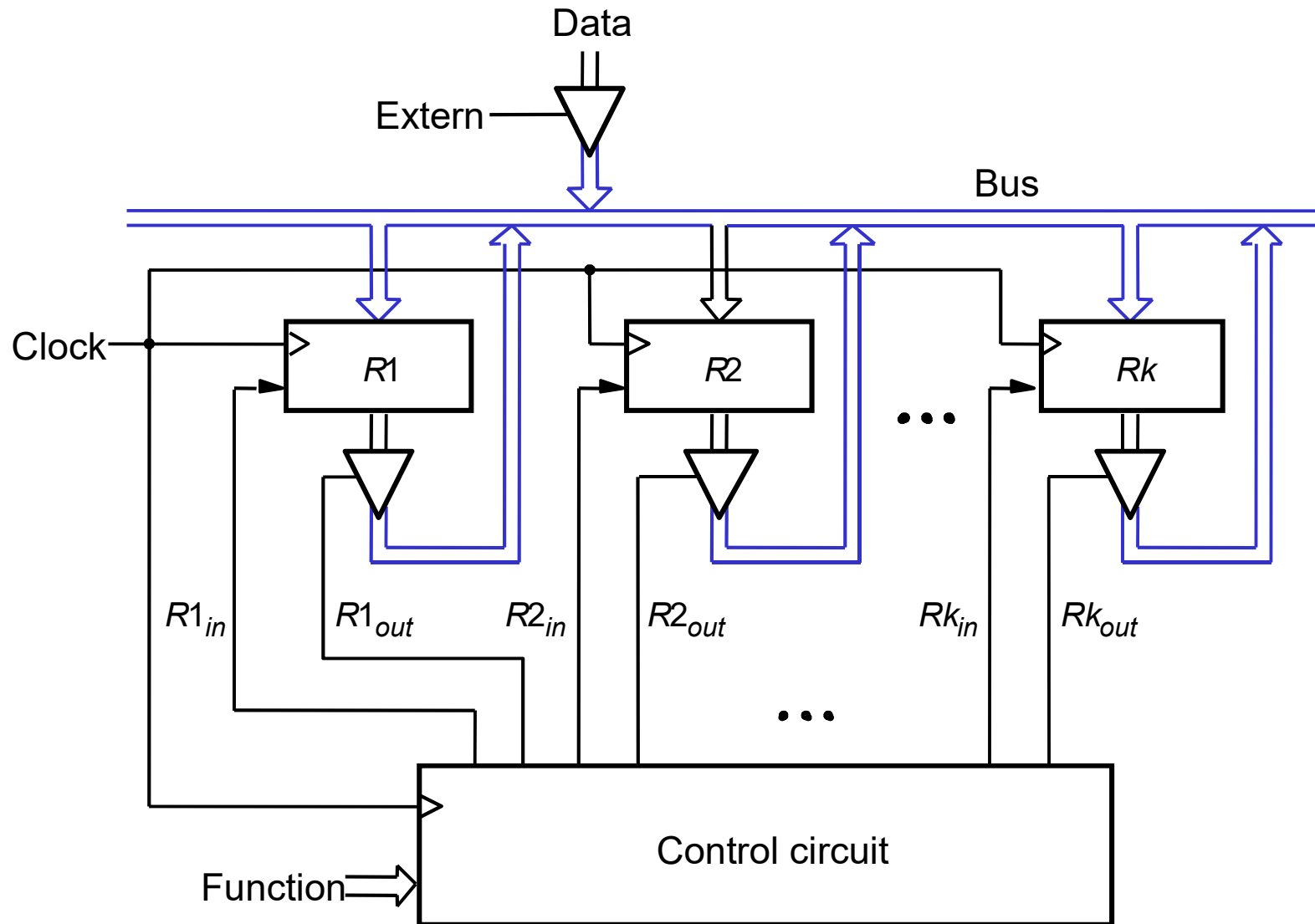

Conexão dos registradores ao barramento

 

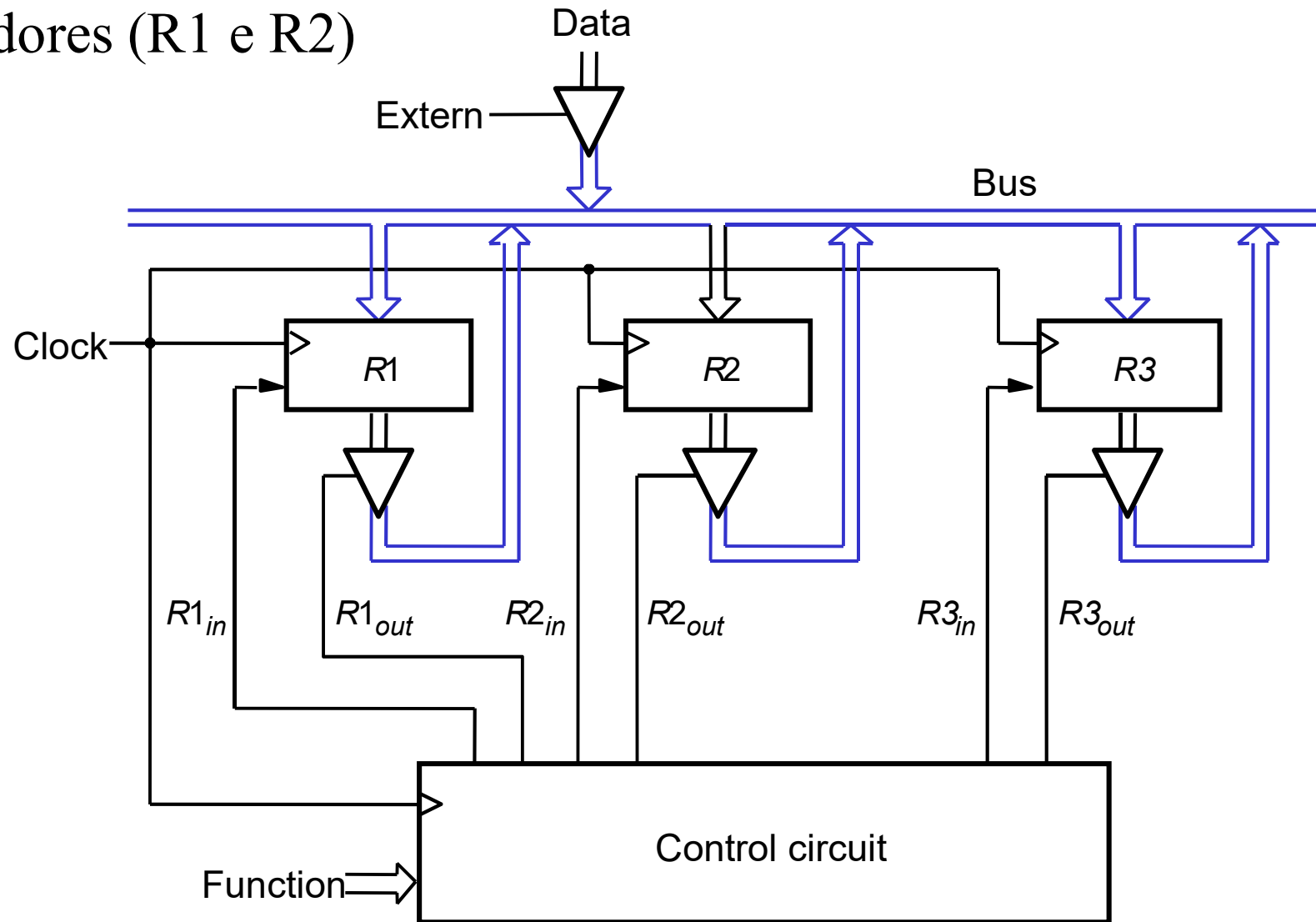Sistema digital com 3 registradores- Projetar o cicuito de controle para executar a troca entre o conteúdo de 2 registradores (R1 e R2)



Circuito de controle deve gerar sinais que façam:

$$R3 \leftarrow R2$$

$$R2 \leftarrow R1$$

$$R1 \leftarrow R3$$


Portanto gerar, em cada ciclo de clock:

$$T1 \rightarrow R3_{in}, R2_{out}$$


$$T2 \rightarrow R2_{in}, R1_{out}$$

$$T3 \rightarrow R1_{in}, R3_{out}$$

 
Circuito de controle com um shift-register



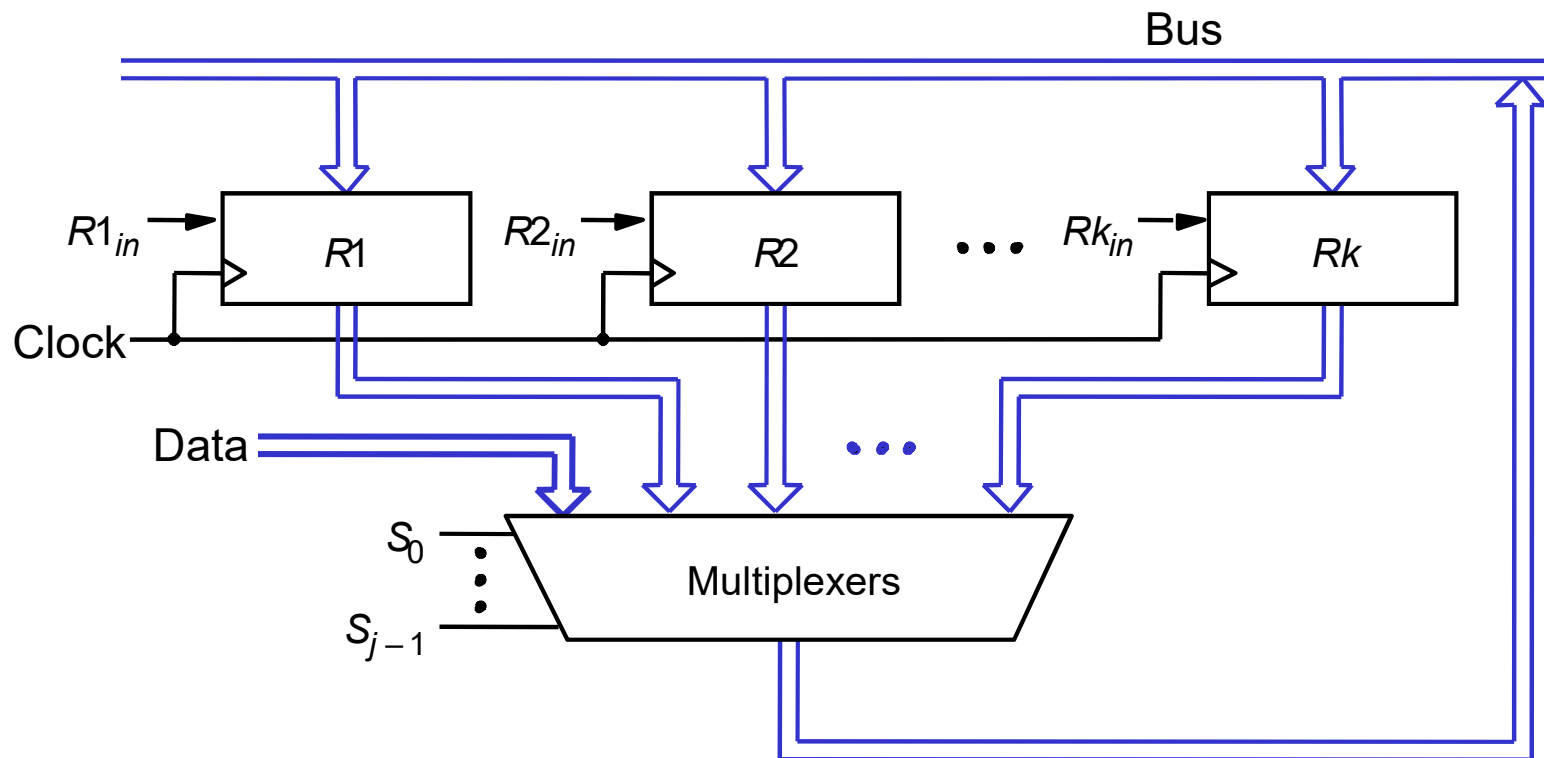Usando multiplexadores para implementação de um barramento



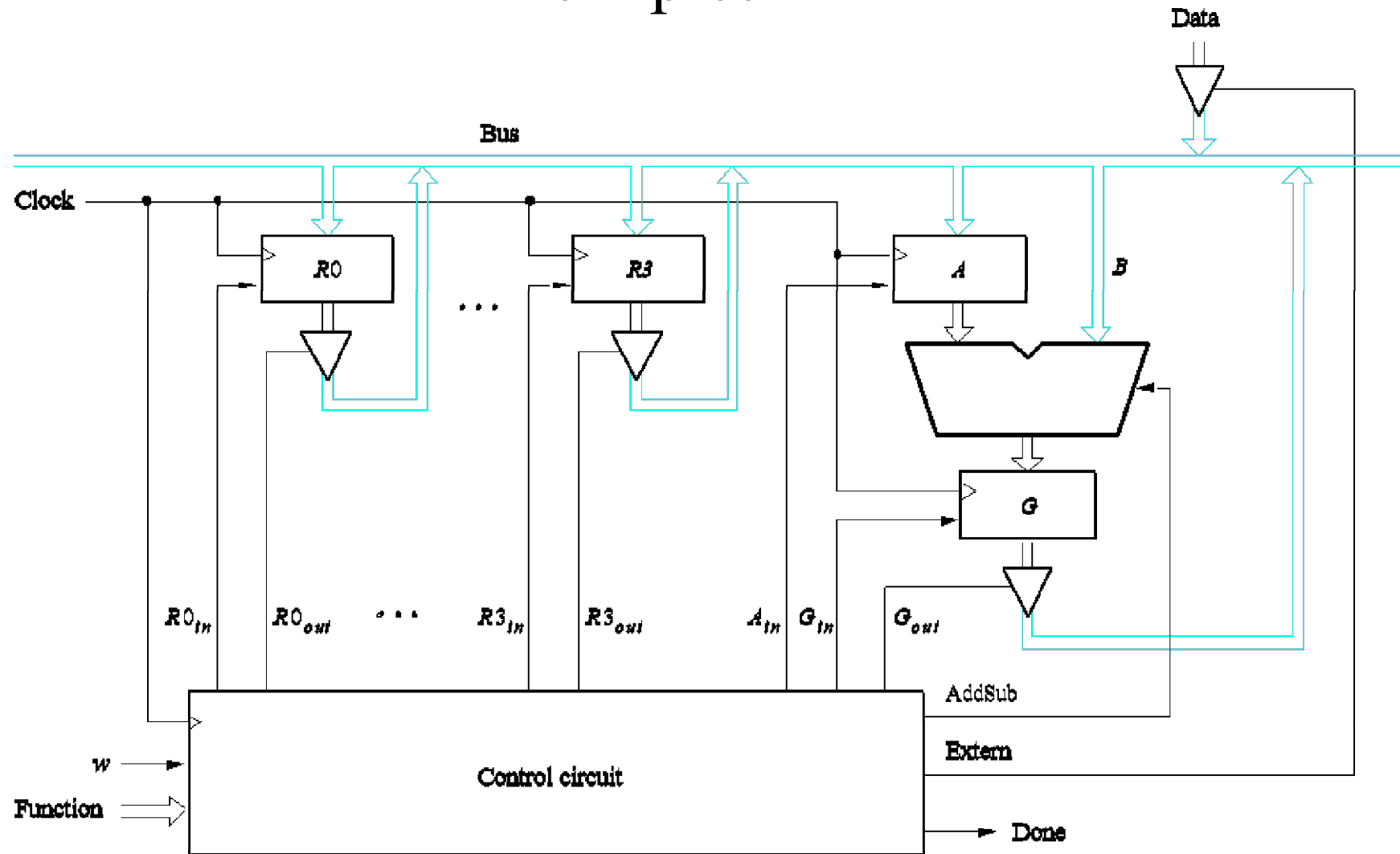
Sistema digital implementa um processador simples



Operações executadas pelo processador

Operation	Function performed
Load $Rx, Data$	$Rx \leftarrow Data$
Move Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Ry]$
Add Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Rx] + [Ry]$
Sub Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Rx] - [Ry]$

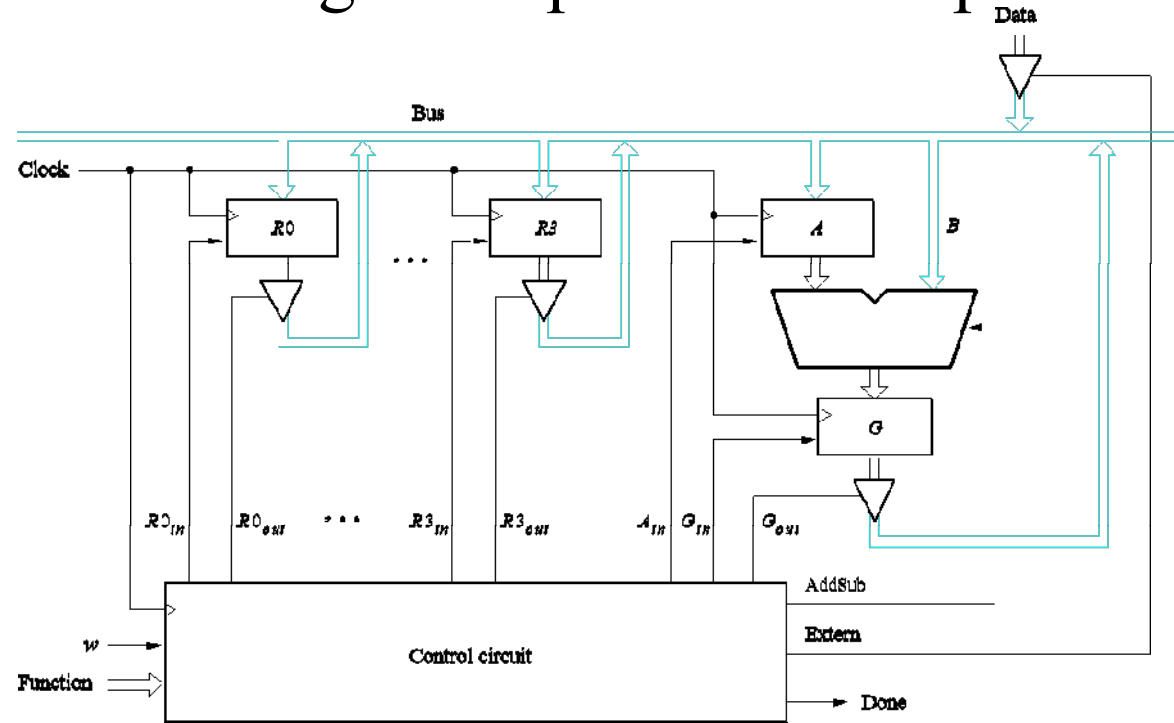Sistema digital implementa um processador simples



Operation	Function performed
Load $R_x, Data$	$R_x \leftarrow Data$
Move R_x, R_y	$R_x \leftarrow [R_y]$
Add R_x, R_y	$R_x \leftarrow [R_x] + [R_y]$
Sub R_x, R_y	$R_x \leftarrow [R_x] - [R_y]$

MOVE RX,RY
T1 \rightarrow RYout, RXin, Done

LOAD RX,RY
T1 \rightarrow Extern, RXin, Done

ADD RX,RY
T1 \rightarrow RXout, Ain,
T2 \rightarrow Ryout, AddSub=0, Gin
T3 \rightarrow Gout, RXin, Done

SUB RX,RY
T1 \rightarrow RXout, Ain,
T2 \rightarrow Ryout, AddSub=1, Gin
T3 \rightarrow Gout, RXin, Done

Valores dos sinais de controle para cada operação/time step

	T_1	T_2	T_3
(Load): I_0	$Extern, R_{in} = X,$ $Done$		
(Move): I_1	$R_{in} = X, R_{out} = Y,$ $Done$		
(Add): I_2	$R_{out} = X, A_{in}$	$R_{out} = Y, G_{in},$ $AddSub = 0$	$G_{out}, R_{in} = X,$ $Done$
(Sub): I_3	$R_{out} = X, A_{in}$	$R_{out} = Y, G_{in},$ $AddSub = 1$	$G_{out}, R_{in} = X,$ $Done$